

# Усилвателна уредба

500 вт (У—500)

Усилвателната уредба У—500 е най- мощната нискочестотна уредба, масово произвеждана от слаботоковия завод „Кл Ворошилов“ Предназначена е за озвучаване на селища, заводи, болници, учебни институти или големи учреждения

## Технически данни на У—500

Изходяща звукова мощност 500 вата  
Коефициент на нелинейните искривявания под 10%  
Честотен обхват . 35—12000 херца  
Неравномерност на честотната характеристика  $\pm 2 \text{ дб}$   
Ниво на собствените шумове — 47 дб  
Предаван динамичен обхват  
около 40 дб  
Вход 20 в, Вход импеданс (при 400  $\text{мк}$ )  
— 40000 ома

Изходи  
120 в — 500 вт  
60 в — 500 вт  
30 в — 250 вт  
Захранване от мрежа  
220 в, 50 пер /сек  
Обща консумирана мощност —  
— 1700 вт

## Електрическа схема

Както се вижда от принципната схема, усилвателната уредба У—500 се състои от възбудително (драйверно) стъпало, крайно стъпало и три захранващи изправителни групи

Драйверното стъпало е със симетричен трансформаторен вход Входният трансформатор ( $T_1$ ) представлява импеданс около 40000 ома при 400  $\text{мк}$ . Разделен е на три секции, за да се намали собственият му капацитет, като на решетката на драйвер-

ната лампа е прикачен краят на вторичната намотка, а началото е заземено За драйверна лампа е употребен 60-ватовият триод — Р 60/500 с линейна характеристика и малко вътрешно съпротивление ( $R_s = 1100$  ома) Това е направено с цел в анода на лампата да може да се получи сравнително високо напрежение на звуковата честота без значителни искривявания Поради обстоятелството, че крайното стъпало работи в режим  $AB_2$  (с решетъчен ток), необходимо е драйверната лампа да притежава достатъчен резерв от мощност, за да покрие импулсната консумация в решетъчните вериги на крайните лампи, както и достатъчно ниско изходящо съпротивление, необходимо за запазване формата на кривата на звуковото напрежение Във входа си драйверната лампа получава около 110 волта променливо напрежение, а в анодната верига отдава 300 волта

За допълнително понижаване изходното съпротивление на драйверното стъпало спомага конструкцията на драйверния трансформатор ( $T_2$ ), който е понижаващ, с преводно отношение 1,45 : 1 Така че подаденото напрежение на решетките на крайните лампи е


$$U_{g,\phi} = \frac{300}{1,45} \cong 200 \text{ волта},$$

а изходното съпротивление на драйверното стъпало, разглеждано като генератор, натоварен с решетъчния кръг на крайните лампи, се понижава до

$$R_i = \frac{R_s}{1,45^2} = \frac{1100}{2,12} = 520 \text{ ома}$$

Импулсната консумация в решетъчните вериги на крайните лампи има характер на внезапно включване и изключване на товар към вторичната намотка на драйверния трансформатор. За да не се даде възможност при това да се развият силни преходни процеси, необходимо е само-индукцията на разсейването на драй-

на разсейването и паразитния капацитет между намотките. За тази цел е отделено особено внимание при конструкцията на драйверния трансформатор, който е разделен на две секции със симетриращо разпределение на вторичната намотка, разделена на четири части. По този начин се постига и широка фрек-

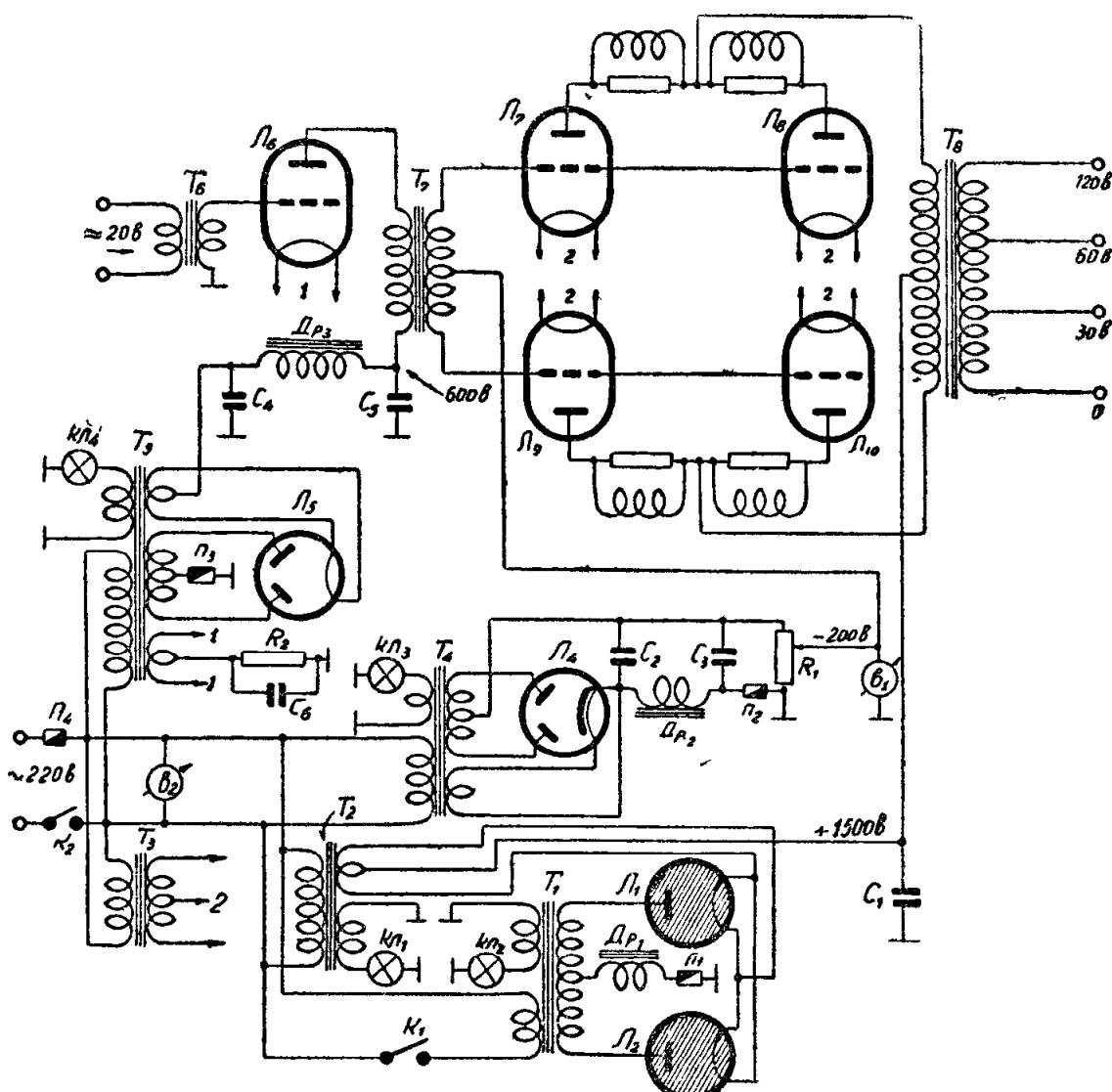

Фиг. 1

верния трансформатор да бъде сведена до възможния минимум. Заедно с това е необходимо да се обезпечи симетричността на двете части на вторичната намотка както по отношение подадените напрежения на решетките на крайните лампи, така и по отношение на индуктивността

във гна пропускваемост, която е съществено условие за висококачественого тоново предаване.

Крайното стъпало е изпълнено в противотактова схема, като всяка половина е съставена от по два трюда М-470. Както бе споменато по-горе, крайното стъпало работи в

режим АВ<sub>2</sub> (с навлизане в положителната област на решетъчните напрежения) Коефициентът на използването на анодното напрежение достига до

$$\xi = \frac{E_a}{U_a} = 0,87$$


$E_a$  амплитуда на променливото напрежение в анодната верига  
 $U_a$  постоянно анодно напрежение

Подаденото в решетките на крайното стъпало нискочестотно напрежение 200 в еф се явява усилено до  $2 \times 850$  в еф в първичната намотка на изходящия трансформатор.

В анодите на крайните лампи са включени успокояващи филтри, които увеличават стабилността на усилвателя Съставени са от паралелно свързани нискоомно съпротивление (50 ома) и самоиндукция (6—7 навивки медна жица 0,8 — 1 мм)

Особено внимание е отдeleno на конструкцията на изходящия трансформатор. Той трябва да издържа на пре-напрежения, които могат да се дължат както на отпадане на товара, така и на външни причини, предаващи се по линиите. Като защита при такива случаи е

предвидено рогово искрище, поставено паралелно на първичната намотка, с разстояние между електродите 5 мм. Изолацията на изходящия трансформатор, от друга страна, е усилена и първичната намотка, която е навита най-отгоре, е отделена от желязото на пакета с помощта на

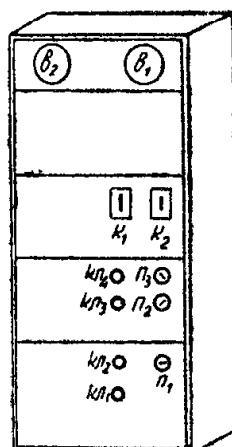

Фиг 2

дебели пертинаксови плочки. Изходящият трансформатор е разделен на две секции, които са навити в противоположни посоки, а вторичната намотка, имаща изводи за 30, 60 и 120 волта, е разположена по начин, който да осигури по възможност най-равномерно натоварване на двата клона на противотактово свързаните крайни лампи Такова разположение, както и подборът на индукцията в желязната сърцевина позволява г линейното предаване на широк честотен обхват

Захранването на драйвера и крайното стъпало е разделено на три самостоятелни изправителни групи. Анодното напрежение на драйверната лампа се получава с помощта на двупътния изправител ВО-188, който доставя в изхода на захранващия филтър 600 в постоянно напрежение. Преднапрежението на драйверната лампа (145 в) се получава върху съпротивлението  $R_2$

Преднапрежението за крайните лампи (-200 в) се получава от отделен изправител, изпълнен с лампа 5Ц4С и се контролира от специален уред  $\alpha_1$ . Регулирането на преднапрежението става чрез изменение положението на средната точка на съпротивлението  $R_1$ .

Високото напрежение за анодите на крайните лампи (1500 в) се доставя от високоволтовия изправител с помощта на две живачни лампи RG 250/3000 (или ВГ-129), работещи върху филтър с дроселен вход. За отоплението на живачните лампи и на крайните лампи са предвидени отделни трансформатори.

### Конструктивно оформление


Различните стъпала на Y-500 са разположени върху четири отделни шасита, вградени в метален станок.

В задната част най-отгоре се намират входът и изходите на уредбата. Под тях е разположено шасито на крайното стъпало (фиг 3а), под него — шасито на драйвера (фиг 3б), след-

ва шасито за преднапрежение (фиг 3<sub>в</sub>) и най-отдолу—шаси за високо напрежение (фиг 3<sub>г</sub>). Под него, върху железни винкели, са закрепени трансформаторът и дроселът на високоволтовия изправител.

Проводниците, носещи токове с честота 50 херца (мрежа), са събрани в сноп в лявата страна на станока, а проводниците, носещи постоянни токове и токове със звукова честота — в дясната страна (гледано отзад).

На фиг 2 е показан външният вид на У-500, както и поставените на лицевата част командни и контролни детайли.

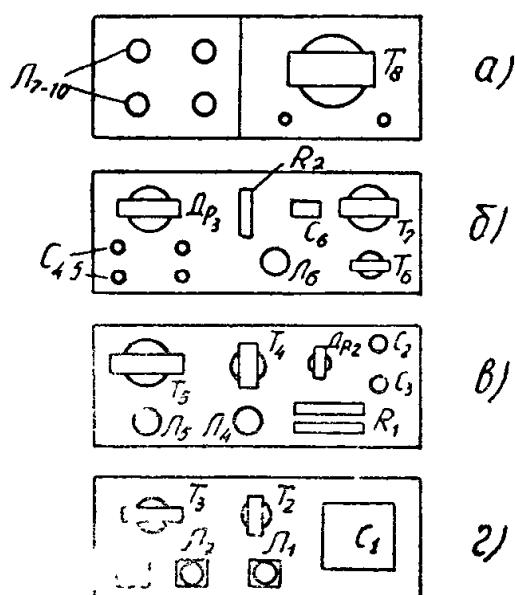

Фиг 3

#### Особености при експлоатацията на У-500

За осигуряване правилната и безопасна работа с уредбата са взети редица предпазни мерки. Всяко отделно стъпало е снабдено с предпазител, независимо от главния предпазител на уредбата. Смяната на изгорял предпазител трябва да става едва след като внимателно се установи и отстрани причината, предизвикала прегарянето му. Поставянето на предпазители с по-голяма издръжливост от номилната води до опасност от по-тежки повреди.

При свалянето на някой от задните капаци е предвидена блокировка, която изключва уредбата. Това е особено необходимо, като се има пред вид, че в уредбата съществуват високи напрежения, опасни за живота. Независимо от това преди докосване до монтажни детайли е необходимо да се провери дали кондензаторите С<sub>1</sub> са разредени.

Почти всички трансформатори са с усилена изолация, като това се отнася най-вече за изходния трансформатор. Последният е допълнително предпазен със споменатото по-горе рогово искрище.

Включването на уредбата У-500 трябва да стане най-малко 10 минути преди започване на предаването, като се спазва следният ред:

Най-напред се проверява напрежението на захранващата мрежа (220 в). Проверява се дали и двата ключа К<sub>1</sub> и К<sub>2</sub> са изключени, след което се включва спомагателният ключ К<sub>2</sub>. С това се подават отопителни напрежения на всички лампи и се включва анодното напрежение на драйверната лампа и преднапрежението на крайните лампи. Волтметърът в<sub>1</sub> трябва да покаже стойността на преднапрежението, а в<sub>2</sub> — напрежението на захранващата мрежа. Контролните лампи КЛ 1, 3 и 4 трябва да светнат, а КЛ 2 трябва да остане тъмна.

След включване на ключа К<sub>2</sub> трябва да се изчака **най-малко 5 минути**, за да се загреят газовите изправителни лампи. Това време се използва, за да се провери изправността на линиите и правилното на товарване изхода на уредбата. Едва след това може да се пристъпи към включване високото напрежение на крайното стъпало с помощта на ключа К<sub>1</sub>.

С това уредбата У-500 е готова за предаване.

Трябва да се има пред вид, че всяко отклонение от описанния ред на включване на ключовете К<sub>1</sub> и К<sub>2</sub> води до частична или пълна

повреда на газовите изправителни лампи и опасност за уредбата въобще

Едно особено важно правило, кое то трябва добре да се помни от всеки оператор е, че при внезапно прекъсване на електрическия ток в студиото първата и най-бърза работа, която трябва да се извърши, е да се изключат **веднага** и **двата ключа**  $K_1$  и  $K_2$ . След възстановяване напрежението в мрежата се спазва редът на включване, указан по-горе

Това правило води след себе си и второ правило, а именно Никога уредбата У-500 да не се оставя да работи без контрол

Ако през време на предаването се появят искри в роговия разрядник, това може да бъде указание за частично или пълно отпадане на товара В такъв случай трябва веднага да се намали нивото на подавания във входа на уредбата сигнал и се потърсят причините за свръхнапреженията

Ако след време изгори някоя от контролните лампи, то тя трябва незабавно да се замени с нова В противен случай е невъзможно да се следи правилността на включване на отделните стъпала и сигурността на експлоатацията силно се намалява

## ДАННИ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ В СХЕМАТА Радиолампи и техният статичен режим:

$L_1 = L_2 = RG \frac{250}{3000}$	$V_f = 2,5 \text{ в}$ $I_f = 2x5 \text{ а}$	$V_a = 2x1600 \text{ в}_{eff}$	$V_0 = 1500 \text{ в}$ $I_0 = 2x150 \text{ ма}$
$L_4 = 5 Ц4С$	$V_f = 5 \text{ в}$ $I_f = 2 \text{ а}$	$V_a = 2x280 \text{ в}_{eff}$	$V_0 = 320 \text{ в}$ $I_0 = 55 \text{ ма}$
$L_5 = BO-188$	$V_f = 4 \text{ в}$ $I_f = 2,2 \text{ а}$	$V_a = 2x530 \text{ в}_{eff}$	$V_0 = 600 \text{ в}$ $I_0 \approx 40 \text{ ма}$
$L_6 = P \frac{60}{500}$	$V_f = 6 \text{ в}$ $I_f = 4 \text{ а}$	$V_a = 600 \text{ в}$ $I_a \approx 40 \text{ ма}$	$V_{g1} = -145 \text{ в}$
$L_7 = L_8 = L_9 = L_{10} = M-470$	$V_f = 20 \text{ в}$ $I_f = 4x3 \text{ а}$	$V_a = 1500 \text{ в}$ $I_a = 4x75 \text{ ма}$	$V_{g1} = -200 \text{ в}$ •

## Кондензатори

$C_1 = 6 \text{ мкф} — 3x2 \text{ мкф}/2000 \text{ в}_{раб}$ , книжни блокове

$C_2 = C_3 = 16 \text{ мкф} —$  електролити  $16 \text{ мкм}, \frac{500}{550} \text{ в}$ , изолирани от шаси

$C_4 = C_5 = 16 \text{ мкф} —$  по два електролита  $32 \text{ мкф}, \frac{350}{380} \text{ в}$  в серия, горният — изолиран от шаси Изравнителен шунт  $2x0,3 \text{ мгом}$  в серия

$C_6 = 2 \text{ мкф} —$  книжен блок  $2 \text{ мкф}/450 \text{ в}$

## Съпротивления

$R_1 = 6000 \text{ ома} —$  жично съпротивление, с отвод, кантал,  $\phi 0,1 - 0,15 \text{ мм}$

$R_2 = 4500 \text{ ома} —$  жично съпротивление, кантал,  $\phi 0,1 - 0,15 \text{ мм}$

## Контролни лампи

$KL_1 \quad KL_4 —$  скални крушки  $3,5 \text{ в}/0,3 \text{ а}$

## Предпазители





П 1 — предп „миньон“,  $0,7 \text{ а}$

П 2 — „—“ „—“ „—“,  $0,15 \text{ а}$

П 3 — „—“ „—“ „—“,  $0,1 \text{ а}$

П 4 — порцеланов,  $10 \text{ а}$

ТРАНСФОРМАТОРИ И ДРОСЕЛИ

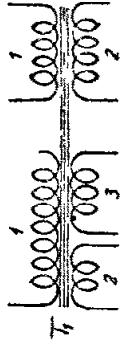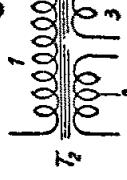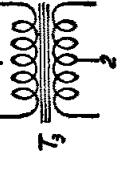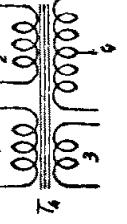Наименование и схема	Сечениe на сърцето	Hамотка	Брой на навивките	Диаметър на проводника (без изолац.)	Изолация на проводника		Напрежение на празно	
					№	n	d (мм)	вид
	27	1' 2'	1 2 3	184 2840 6 184 2840	1,50 0,56 0,35 1,50 0,56		шамук лак " шамук лак	110 1700 3,6 110 1700
	12	1' 2' 3	1 2 3	827 2×3 13	0,40 2,50 0,35		лак шамук лак	220 2,67 3,5
	20	1' 2'	1 2	495 2×24	0,80 2,60		лак шамук	220 21
	11	1' 2' 3' 4'	1 2 3 4	900 14 22 2×1200	0,30 0,35 1,10 0,20		лак "	220 3,5 5,35 2×293

		1	495	0,50	лак	220
	20	2	8	0,35	"	3,55
		3	$2 \times 1240$	0,30	"	$2 \times 510$
		4	$2 \times 5$	1,10	"	4,40
		5	$2 \times 7$	1,50	п.мук	6,25
$T_5$						
		1	$3 \times 500$	0,10	лак	20
		2	$3 \times 300$	0,10	"	130*
$T_6$						
		1	$2 \times 1150$	0,25	лак	300
		2	$4 \times 800$	0,30	"	207
$T_6$						
		1	$2 \times 850$	0,40	лак	1700
		2	$4 \times 30$	1,50	"	$4 \times 30$
$T_6$						
Др 1		32	-	3300	0,50	лак
Др 2		6	-	5000	0,15	лак
Др 3		26,5	-	7000	0,25	лак
					-	-

\* Теоретично

Ст. Панев